

## ПРОСТОЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Нередки случаи, когда при монтажных работах, например, при сверлении отверстий в стене повреждается скрытая электропроводка или водопроводные трубы. Избежать этого можно, если предварительно установить местонахождение в стене проводки или трубы с помощью простого металлоискателя, описание которого приведено ниже.

Металлоискатель состоит из параллельного стабилизатора напряжения на транзисторах  $V1$ ,  $V2$ , генератора высокой (около 100 кГц) частоты на транзисторе  $V4$ , детектора ВЧ колебаний ( $V5$ ) и усилителя постоянного тока ( $V6$ ,  $V7$ ) с индикатором на светодиоде  $V8$ .

Высокочастотное напряжение с катушки связи  $L2$  выпрямляется эмиттерным переходом транзистора  $V5$ . Этот транзистор будет открыт, а транзисторы  $V6$ ,  $V7$  будут закрыты. Светодиод  $V8$ , естественно, не светится. Если теперь приблизить какой-либо металлический предмет к катушке  $L1$ , то колебания генератора сорвутся, транзистор  $V5$  закро-

ется,  $V6$ ,  $V7$  — откроются, а светодиод начнет излучать.

Катушки  $L1$ ,  $L2$  наматывают виток к витку на круглом ферри-

том выше чувствительность металлоискателя.


При налаживании прибора подстройкой резисторов  $R5$ ,  $R7$

ваются погасания светодиода. Если теперь приблизить ферритовый стержень к металлическому предмету, то светодиод вспыхнет снова. Этую операцию следует повторить несколько раз, стремясь найти такие положения движков подстроечных резисторов  $R5$  и  $R7$ , при которых достигается максимальная чувствительность прибора.

Изготовленный образец металлоискателя обладал следующей чувствительностью: крупные металлические предметы (батареи центрального отопления) — 200 мм, мелкие металлические предметы (ножницы) — 50 мм, силовой кабель (медный) — 40 мм, маленькая отвертка — 30 мм, маленький гвоздь, вбитый в стену, — 20 мм, телефонный провод (медный) — 10 мм.

«Funkamateur» (ГДР). № 1, 1980.

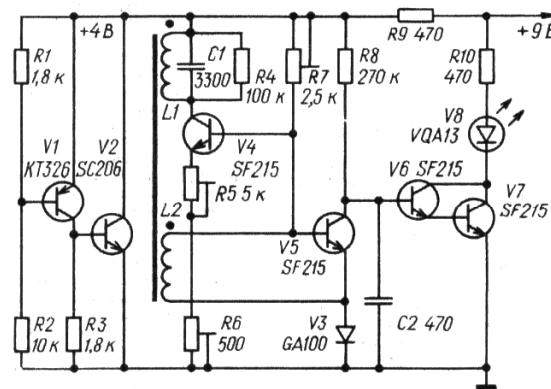**Примечание редакции.** В металлоискателе можно использовать практически любые кремниевые маломощные транзисторы с  $h_{219}$  не менее 100, германевые диоды серии Д2, Д9 ( $V3$ ) и светодиоды серии АЛ102 ( $V8$ ). Металлоискатель можно значительно упростить, если вместо параллельного стабилизатора напряжения ( $V1V2R1R2R3$ ) использовать один стабилитрон КС139А.



товом стержне от магнитных антенн транзисторных радиоприемников. Они содержат соответственно 120 и 45 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,3 мм. Чем длиннее стержень,

(движок резистора  $R6$  в среднем положении) устанавливают режим работы генератора так, чтобы он был на грани возбуждения (светодиод еще светится). Далее резистором  $R6$  доби-